



UNIVERSITEIT
GENT

LABRESULTS

2017-2018

Benjamin Fraeyman (+Matisse Bonvin)
Ingebedde Systemen – Groep 3
ICT (groep 34)

Contents

Inleiding	5
Materiaal en Software.....	5
Lab 1: 4-bit comparator	6
Deel 1: Klassieke comparator	6
Opgave	6
VHDL beschrijving.....	6
Redenering.....	6
TestBench	6
Behavioral simulatie	7
Post implementation timing simulatie.....	7
Maximale werkfrequentie	8
Resources	8
Schematic	8
Commentaar	8
Deel 2: Comparator met 1 uitgangsvector	9
Opgave	9
VHDL beschrijving.....	9
Redenering.....	9
Testbench	9
Behavioral simulatie	10
Post implementation timing simulatie.....	10
Maximale werkfrequentie	10
Resources	10
Schematic	11
Commentaar	11
Deel 3: Comparator met geklokte uitgang	12
Opgave	12
VHDL beschrijving.....	12
Redenering.....	12
Testbench	13
Behavioral simulatie	14
Post implementation timing simulatie.....	14
Maximale werkfrequentie	14
Resources	14
Schematic	15

Commentaar	15
Lab 2: Schuifregister	16
Deel 1: Simuleren	16
Opgave	16
VHDL beschrijving.....	16
Redenering.....	16
Testbench	17
Behavioral simulatie	18
Post implementation timing simulatie	18
Maximale werkfrequentie	18
Resources	18
Commentaar	18
Deel 2: Testen op FPGA-bord	19
Opgave	19
VHDL beschrijving.....	19
Redenering.....	20
Commentaar	20
Lab 3: Up/Downcounter	21
Deel 1: Simuleren	21
Opgave	21
VHDL beschrijving.....	21
Redenering.....	22
Testbench	22
Behavioral simulatie	23
Post implementation timing simulatie	23
Maximale werkfrequentie	23
Resources	23
Commentaar	24
Deel 2: Testen op FPGA-bord	25
Opgave	25
VHDL beschrijving.....	25
Redenering.....	26
Commentaar	26
Lab 4: LCD aansturen.....	27
Deel 1: RGB-blok ontwerpen en simuleren	27
Opgave	27

VHDL-beschrijving.....	27
Redenering + blokschema	29
Testbench	29
Behavioral simulation	31
Commentaar	31
Deel 2: Kleur instellen met schakelaars	32
Opgave	32
VHDL-beschrijving.....	32
Redenering + blokschema	33
Commentaar	33
Deel 3: Kleurbalken	34
Opgave	34
VHDL-beschrijving.....	34
Redenering + blokschema	36
Commentaar	36
Deel 4: Animatie.....	37
Opgave	37
VHDL-beschrijving.....	37
Redenering + blokschema	38
Commentaar	39
Deel 5: Sound-blok	40
Opgave	40
VHDL-beschrijving.....	40
Redenering + blokschema	43
Commentaar	43
Deel 6: Kleurenfoto	44
Opgave	44
VHDL-beschrijving.....	44
Redenering + blokschema	46
Commentaar	46
Lab 5: Extra Oefeningen	47
Oef 1 Vermenigvuldiger	47
VHDL-beschrijving.....	47
Testbench	47
Commentaar	48
Oef 2 Botsing	49

VHDL-beschrijving.....	49
Testbench	49
Besluit	51

Inleiding

Het doel van dit labo is inzicht te verwerven over de werking van VHDL. Doorheen het semester voeren we verscheidene labos uit om onze kennis te verbreden. We leren werken met de Artix-7 FPGA. Het doel van deze labresults is om onze bevindingen en opmerking neer te pennen.

Materiaal en Software

Digilent Basys 3 Artix-7 FPGA: het bordje gebruikt om te testen.

Vivado: simulatie tool, gebruikt voor het effectieve programmeren.

Sigasi: handige tool voor editten van code.

Lab 1: 4-bit comparator

Deel 1: Klassieke comparator

Opgave

Ontwerp een 4-bit comparator met 2 woorden A en B.

Deze wordt opgemaakt in VHDL en er wordt een behavioral- en PIT-simulatie uitgevoerd om de correcte werking te testen. Daarna wordt de maximale frequentie bepaald en wordt er gekeken hoeveel resources er gebruikt worden.

VHDL beschrijving

```
entity Comparator is
  Port ( A : in STD_LOGIC_VECTOR (3 downto 0);
        B : in STD_LOGIC_VECTOR (3 downto 0);
        AGTB : out STD_LOGIC;
        AEQB : out STD_LOGIC;
        ALTB : out STD_LOGIC;
        EPEQ : out STD_LOGIC);
end Comparator;

architecture Behavioral of Comparator is
begin
  AGTB <= '1' when A>B else '0';
  AEQB <= '1' when A=B else '0';
  ALTB <= '1' when A<B else '0';
  EPEQ <= '1' when (A(0) XOR A(1) XOR A(2) XOR A(3)) = (B(0) XOR B(1) XOR B(2)
XOR B(3)) else '0';
end Behavioral;
```

Redenering

Een comparator is een vergelijker. Een digitale comparator is een schakeling die twee n-bit woorden met elkaar vergelijkt.

De uitgang van AGTB wordt hoog als de bits van woord A groter zijn dan de bits van woord B.

De uitgang van AEQB wordt hoog als de bits van woord A gelijk zijn aan de bits van woord B.

De uitgang van ALTB wordt hoog als de bits van woord A kleiner zijn dan de bits van woord B.

De uitgang van EPEQ wordt hoog als de pariteit van de bits van woord A gelijk zijn aan de pariteit van de bits van woord B.

Er wordt onmiddellijk een waarde toegekent aan de uitgangen. Elke uitgang staat los van de andere.

TestBench

```
architecture Behavioral of Comparator_tb is
  COMPONENT Comparator
  PORT(
    A : IN std_logic_vector(3 downto 0);
    B : IN std_logic_vector(3 downto 0);
    AGTB : OUT std_logic;
    AEQB : OUT std_logic;
    ALTB : OUT std_logic;
    EPEQ : OUT std_logic
  );
  END COMPONENT;

  signal A : std_logic_vector(3 downto 0) := "0000";
```

```

signal B : std_logic_vector(3 downto 0) := "0000";
signal AGTB : std_logic:= '0';
signal AEQB : std_logic:= '0';
signal ALTB : std_logic:= '0';
signal EPEQ : std_logic:= '0';

begin
    uut: Comparator PORT MAP (
        A => A,
        B => B,
        AGTB => AGTB,
        AEQB => AEQB,
        ALTB => ALTB,
        EPEQ => EPEQ
    );

    stim_proc: process
    begin
        for i in 0 to 15 loop
            WAIT FOR 100ns;
            A <= STD_LOGIC_VECTOR (A + '1');
            for j in 0 to 15 loop
                WAIT FOR 100ns;
                B <= STD_LOGIC_VECTOR (B + '1');
            END LOOP;
        END LOOP;
        wait;
    end process;
end Behavioral;


```

Behavioral simulatie



Figuur 1: Behavioral labo1 deel1

Post implementation timing simulatie

 


Figuur 2: PIT labo1 deel1

Maximale werkfrequentie

We zien op figuur 2 dat er een vertraging is van 6.084ns -> $1/(6.084) = 164.366\text{MHz}$.


Resources

Figuur 3 toont het aantal resources dat de code benut.

 

Figuur 3: Resources labo1 deel1

Schematic

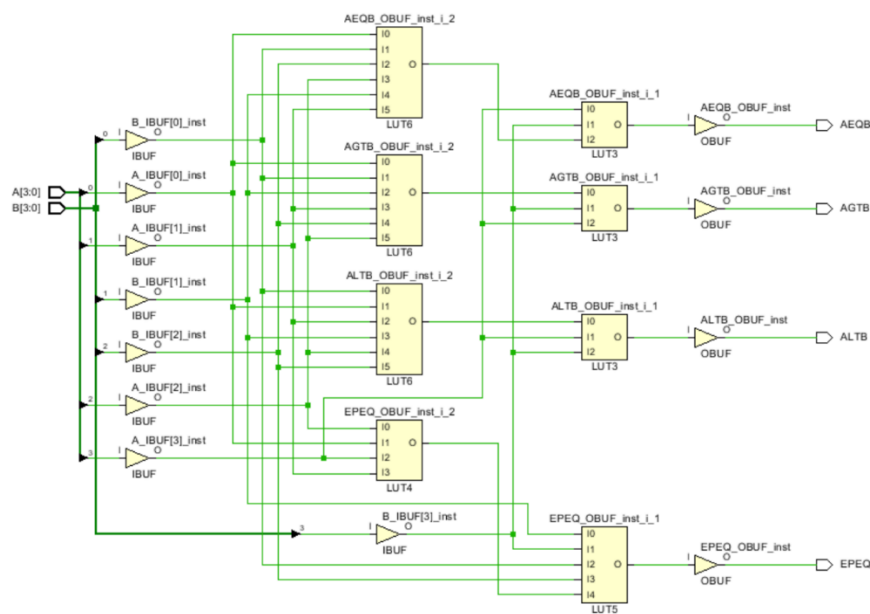

Figuur 4: Schematic labo1 deel1

Commentaar

Deze methode heeft een structuur die makkelijk te volgen is maar splits alles op.

Alles verloopt asynchroon, er is dus geen geheugenwerking.

Deel 2: Comparator met 1 uitgangsvector

Opgave

Ontwerp een 4-bit comparator met 2 woorden A en B maar de vier uitgangen plaats je in één vector van 4 bit : uit₃₋₀

Deze wordt opgemaakt in VHDL en er wordt een behavioral en PIT simulatie uitgevoerd om de correcte werking te testen. Daarna wordt de maximale frequentie bepaald en wordt er gekeken hoeveel resources er gebruikt worden.

VHDL beschrijving

```
entity Comparator is
    Port ( A : in STD_LOGIC_VECTOR (3 downto 0);
          B : in STD_LOGIC_VECTOR (3 downto 0);
          Uit : out STD_LOGIC_VECTOR (3 downto 0));
end Comparator;

architecture Behavioral of Comparator is
begin
    Uit(0) <= '1' when A>B else '0';
    Uit(1) <= '1' when A=B else '0';
    Uit(2) <= '1' when A<B else '0';
    Uit(3) <= '1' when (A(0) XOR A(1) XOR A(2) XOR A(3))
                     = (B(0) XOR B(1) XOR B(2) XOR B(3)) else '0';
end Behavioral;
```

Redenering

Idem als deel 1.

In plaats van de uitgangen los van elkaar te definiëren, zijn deze samen in 1 vector geplaatst.

Testbench

```
entity Comparator_tb is
end Comparator_tb;

architecture Behavioral of Comparator_tb is
    COMPONENT Comparator
    PORT(
        A : IN std_logic_vector(3 downto 0);
        B : IN std_logic_vector(3 downto 0);
        Uit : OUT std_logic_vector(3 downto 0)
    );
    END COMPONENT;

    signal A : std_logic_vector(3 downto 0) := "0000";
    signal B : std_logic_vector(3 downto 0) := "0000";
    signal Uit : std_logic_vector(3 downto 0) := "0000";

begin
    uut: Comparator PORT MAP (
        A => A,
        B => B,
        Uit => Uit
    );


    stim_proc: process
    begin
        for i in 0 to 15 loop
```

```

WAIT FOR 100ns;
A <= STD_LOGIC_VECTOR (A + '1');
for j in 0 to 15 loop
    WAIT FOR 100ns;
    B <= STD_LOGIC_VECTOR (B + '1');
END LOOP;
END LOOP;
wait;
end process;
end Behavioral;


```

Behavioral simulatie

 

Figuur 5: Behavioral labo1 deel2

Post implementation timing simulatie

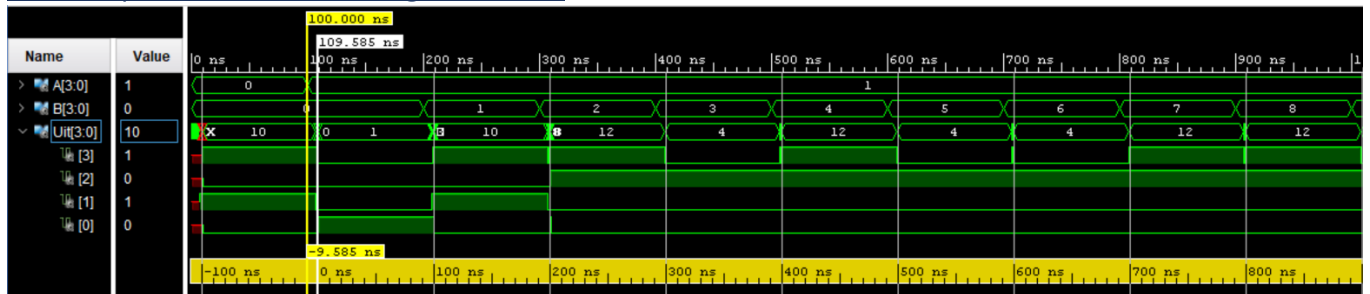

Figuur 6: PIT labo1 deel2


Maximale werkfrequentie

We zien op figuur 6 dat er een vertraging is van 9.585ns -> $1/(9.585\text{ns}) = 104.33\text{MHz}$.

Resources


Het aantal resources blijft gelijk.

Resource	Utilization	Available	Utilization %
LUT	7	20800	0.03
IO	12	106	11.32

 

Figuur 7: Resources labo1 deel2

Schematic

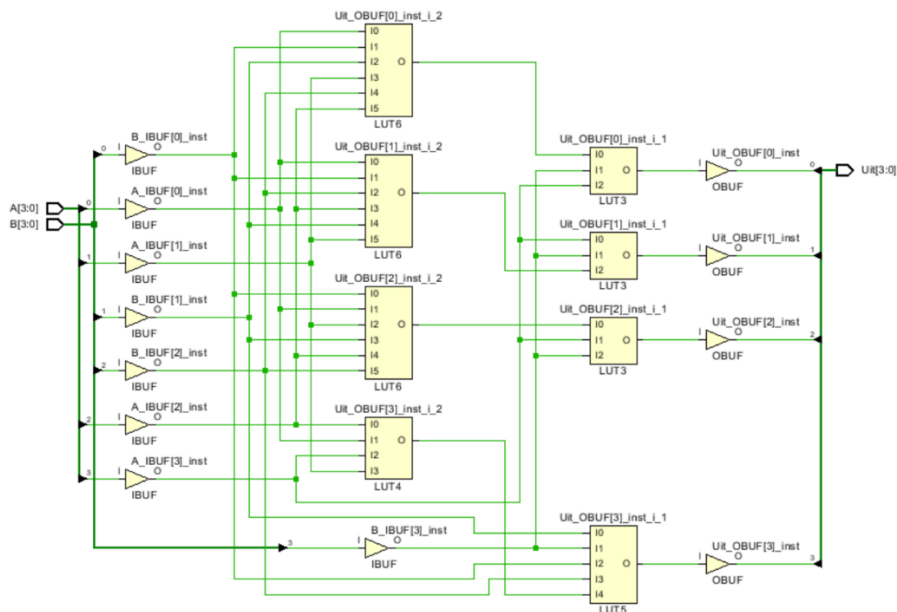

Figuur 8: Schematic labo1 deel2

Commentaar

Het aantal resources blijft gelijk maar de maximale frequentie ligt veel lager (van 164 naar 104 MHz).

De schematic toont dat het enige verschil is dat de uitgangen aan elkaar gekoppeld zijn.

Ook verloopt hier alles asynchroon, er is dus geen geheugenwerking.

Deel 3: Comparator met geklokte uitgang

Opgave

Ontwerp een 4-bit comparator met 2 woorden A en B maar de uitgang wordt geklokt

Deze wordt opgemaakt in VHDL en er wordt een behavioral- en PIT-simulatie uitgevoerd om de correcte werking te testen. Daarna wordt de maximale frequentie bepaald en wordt er gekeken hoeveel resources er gebruikt worden.

VHDL beschrijving

```
entity Comparator is
  Port ( clk : in STD_LOGIC;
        A : in STD_LOGIC_VECTOR (3 downto 0);
        B : in STD_LOGIC_VECTOR (3 downto 0);
        AGTB : out STD_LOGIC;
        AEQB : out STD_LOGIC;
        ALTB : out STD_LOGIC;
        EPEQ : out STD_LOGIC);
end Comparator;

architecture Behavioral of Comparator is

begin
  process (clk)
  begin
    if rising_edge(clk) then
      if ( A>B ) then
        AGTB <= '1';
        ALTB <= '0';
        AEQB <= '0';
      elsif( A<B ) then
        AGTB <= '0';
        ALTB <= '1';
        AEQB <= '0';
      else
        AEQB <= '1';
        ALTB <= '0';
        AGTB <= '0';
      end if;
      if (A(0) XOR A(1) XOR A(2) XOR A(3))
        = (B(0) XOR B(1) XOR B(2) XOR B(3)) then
        EPEQ <= '1';
      else
        EPEQ <= '0';
      end if;
    end if;
  end process;
end Behavioral;
```

Redenering

Idem als deel 1.

Enkel bij een stijgende flank van de klok worden er waarden aan de uitgangen toegekend.

Testbench

```
architecture Behavioral of Comparator_tb is
    COMPONENT Comparator
    PORT(
        clk : IN std_logic;
        A : IN std_logic_vector(3 downto 0);
        B : IN std_logic_vector(3 downto 0);
        AGTB : OUT std_logic;
        AEQB : OUT std_logic;
        ALTB : OUT std_logic;
        EPEQ : OUT std_logic
    );
    END COMPONENT;

    signal clk : std_logic := '0';
    signal A : std_logic_vector(3 downto 0) := "0000";
    signal B : std_logic_vector(3 downto 0) := "0000";
    signal AGTB : std_logic := '0';
    signal AEQB : std_logic := '0';
    signal ALTB : std_logic := '0';
    signal EPEQ : std_logic := '0';


    constant clk_period : time := 100 ns;

begin
    uut: Comparator PORT MAP (
        clk => clk,
        A => A,
        B => B,
        AGTB => AGTB,
        AEQB => AEQB,
        ALTB => ALTB,
        EPEQ => EPEQ
    );

    clk_process : process
    begin
        clk <= '0';
        wait for clk_period/2;
        clk <= '1';
        wait for clk_period/2;
    end process;


    stim_proc: process
    begin
        for i in 0 to 15 loop
            WAIT FOR 100ns;
            A <= STD_LOGIC_VECTOR (A + '1');
            for j in 0 to 15 loop
                WAIT FOR 100ns;
                B <= STD_LOGIC_VECTOR (B + '1');
            END LOOP;
        END LOOP;
        wait;
    end process;
end Behavioral;
```

Behavioral simulatie

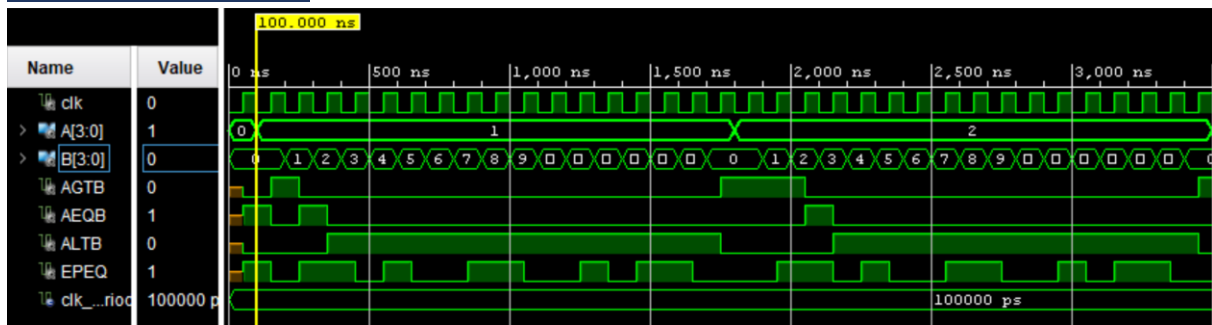

Figuur 9: Behavioral labo1 deel3

Post implementation timing simulation

 


Figuur 10: PIT labo1 deel3

Maximale werkfrequentie

We zien op figuur 10 dat er een vertraging is van 7.440ns $\rightarrow 1/(7.440\text{ns}) = 134.409\text{MHz}$.


Resources

Resource	Utilization	Available	Utilization %
LUT	7	20800	0.03
FF	4	41600	0.01
IO	13	106	12.26

 

Figuur 11: Resources labo1 deel3

Schematic

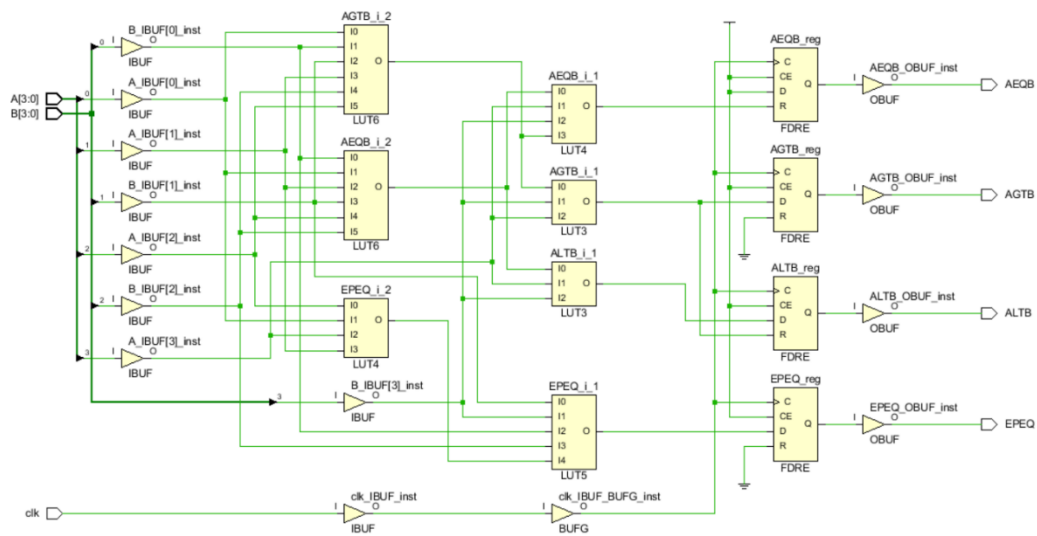

Figuur 12: Schematic labo1 deel3

Commentaar

De maximale frequentie ligt tussen de andere 2 methoden.

Bij het vergelijken van de schematic is er geheugenwerking nodig bij de geklokte uitgang, dit is zichtbaar door de flipflops. Deze methode benut dus de meeste resources.

Er is hier wel geen reset voorzien, de counter kan dus niet op zijn beginwaarde gezet worden.

Lab 2: Schuifregister

Deel 1: Simuleren

Opgave

Ontwerp een VHDL-model voor de component 74LS166

Deze wordt opgemaakt in VHDL en er wordt een behavioral en PIT simulatie uitgevoerd om de correcte werking te testen. Daarna wordt de maximale frequentie bepaald en wordt er gekeken hoeveel resources er gebruikt worden.

VHDL beschrijving

```
entity shifter is
  Port ( clear : in  STD_LOGIC;
        serial_input : in  STD_LOGIC; -- 1 om te shiften
        sl : in  STD_LOGIC; -- shift load
        data_load : IN std_logic_vector(7 downto 0); --a tot h
        clk : in  STD_LOGIC;
        clk_inh : in  STD_LOGIC;
        Q : out std_logic_vector(7 downto 0);
        Qh : out STD_LOGIC);
end shifter;

architecture Behavioral of shifter is
begin
  process(clk)
    VARIABLE datac : std_logic_vector(7 downto 0);
  begin
    if clear = '0' then
      datac := "00000000";
    elsif rising_edge(clk) then
      if clk_inh = '0' then -- inverted
        if sl = '0' then -- shift or load
          datac := data_load;
        else
          datac := datac(6 downto 0) & serial_input;
        end if;
      end if;
    end if;
    Q <= datac;
    Qh <= datac(7);
  end process;
end Behavioral;
```

Redenering

Wanneer clear laag is dan zetten we alle ingangen op 0.

Wanneer clear hoog is en er een stijgende flank is van de klok en clk_inh laag is dan wordt er gekeken of er geschoven of ingeladen moet worden. Wanneer er ingeladen moet worden wordt de data die op data_load staat naar datac geschreven. Indien er geschoven moet worden wordt er met een reeks Dff's een 1 toegevoegd en worden de uitgangen opgeschoven.

Testbench

```
architecture Behavioral of shifter_tb is
  COMPONENT shifter
    PORT(
      clear : in STD_LOGIC;
      serial_input : in STD_LOGIC; -- 1 om te shiften (ser)
      sl : in STD_LOGIC; -- shift load
      data_load : IN std_logic_vector(7 downto 0); --a tot h
      clk : in STD_LOGIC;
      clk_inh : in STD_LOGIC;
      Q : out std_logic_vector(7 downto 0);
      Qh : out STD_LOGIC
    );
  END COMPONENT;

  -- in
  signal clk : std_logic := '0';
  signal data_load : std_logic_vector(7 downto 0) := "00000000";
  signal clear : std_logic := '1';
  signal serial_input : std_logic := '1';
  signal clk_inh : std_logic := '0';
  signal sl : std_logic := '0';
  -- out
  signal Q : std_logic_vector(7 downto 0) := "00000000";
  signal Qh : std_logic := '0';

  constant clk_period : time := 100 ns;


begin
  uut: shifter PORT MAP (
    clk => clk,
    clear => clear,
    data_load => data_load,
    serial_input => serial_input,
    clk_inh => clk_inh,
    sl => sl,
    Qh => Qh,
    Q => Q
  );

  clk_process : process
  begin
    clk <= '0';
    wait for clk_period/2;
    clk <= '1';
    wait for clk_period/2;
  end process;

  stim_proc: process
  begin
    wait for 100ns;
    data_load <= "00000001";
    wait for 100ns;
    sl <= '1';


    wait;
  end process;
end Behavioral;
```

Behavioral simulatie

 

Figuur 13: Behavioral labo2 deel1

Post implementation timing simulatie

 


Figuur 14: PIT labo2 deel1

Maximale werkfrequentie

We zien op figuur 14 dat er een vertraging is van 7.815ns -> $1/(7.815\text{ns}) = 127.960\text{MHz}$.

Resources

Resource	Utilization	Available	Utilization %
LUT	6	20800	0.03
FF	8	41600	0.02
IO	22	106	20.75

 

Figuur 15: Resources labo2 deel1

Commentaar

De reset is asynchroon en heeft dus voorrang op de geklokte werking.

Deel 2: Testen op FPGA-bord

Opgave

Ontwerp een synthetiseerbaar VHDL-model voor test op FPGA-board

Om de werking van het schuifregister te kunnen testen op het oefenbord moeten een aantal wijzigingen gemaakt worden in de VHDL-beschrijving:

- Om de werking van het schuifregister vlot te kunnen testen, gebruiken we de drukknop om klokpulsen aan het schuifregister te geven.
- Voor clock_inhibit, serial_in, clear, pushbutton en shift_load gebruik je de schuifschakelaars
- Serial_out verbind je met één van de LEDs
- Dataac zijn de 8 uitgangen van de DFF's die we naar buiten brengen voor het testen. Verbind ze met de 8 LED's op het oefenbord (LD0 – LD7)
- data_load verbind je met 8 schakelaars op het oefenbord

VHDL beschrijving

```
entity shifter is
  Port ( clear : in  STD_LOGIC;
        serial_input : in  STD_LOGIC; -- 1 om te shiften (ser)
        sl : in  STD_LOGIC; -- shift load
        pushbutton : in  std_logic;
        data_load : in  std_logic_vector(7 downto 0); --a tot h
        clk : in  STD_LOGIC;
        clk_inh : in  STD_LOGIC;
        Q : out std_logic_vector(7 downto 0);
        Qh : out STD_LOGIC);
end shifter;

architecture Behavioral of shifter is
  signal shift_clock,denderclk : std_logic;
begin
  drukklock: PROCESS(clk)
    variable i : integer range 0 to 1000000;
    BEGIN
      IF rising_edge(clk) then
        i:=i+1;
        IF i=1000000 THEN
          i:=0;
          denderclk <= NOT denderclk;
        END IF;
      END IF;
    END PROCESS drukklock;

  leesdruk: PROCESS(denderclk)
    BEGIN
      IF rising_edge(denderclk) then
        shift_clock <= pushbutton;
      END IF;
    END PROCESS leesdruk;

  schuif : PROCESS( clear, shift_clock)
    VARIABLE datac : std_logic_vector(7 downto 0);
    BEGIN
      if clear = '0' then
        datac := "00000000";
```

```

    elsif rising_edge(shift_clock) then
        if clk_inh = '0' then -- inverted
            if sl = '0' then -- shift or load
                datac := data_load;
            else
                datac := datac(6 downto 0) & serial_input;
            end if;
        end if;
    end if;
    Q <= datac;
    Qh <= datac(7);
END PROCESS schuif;
end Behavioral;

```

Redenering

Idem als vorige deel.

Commentaar

Bij het testen op het bord is het duidelijk dat de vhdl-beschrijving doet wat er verwacht wordt.

Er wordt hier een extra proces aangemaakt: “leesdruk”. Deze zorgt ervoor dat de drukknop dender vrij is. Wanneer een schakelaar van positie verandert dan zit hier door de bewegingswetten een bepaalde tijd op waardoor het signaal niet stabiel is (dender), dit proces zorgt ervoor dat er maar 1 signaal gegenereerd wordt in plaats van duizenden.

Lab 3: Up/Downcounter

Deel 1: Simuleren

Opgave

Ontwerp een VHDL-beschrijving voor een populaire up/down counter : 74LS190

Deze wordt opgemaakt in VHDL en er wordt een behavioral- en PIT-simulatie uitgevoerd om de correcte werking te testen. Daarna wordt de maximale frequentie bepaald en wordt er gekeken hoeveel resources er gebruikt worden.

VHDL beschrijving

```
entity counter is
  Port ( enable : IN std_logic;
        load : IN std_logic;
        clk : in STD_LOGIC;
        downUp : IN std_logic;
        Q : OUT std_logic_vector(3 downto 0);
        segmentr : OUT std_logic_vector(7 downto 0);
        rippleClock : out std_logic;
        maxMin : out std_logic;
        data : IN std_logic_vector(3 downto 0));
end counter;

architecture Behavioral of counter is
begin
  process(clk)
    VARIABLE datac : std_logic_vector(3 downto 0);
  begin
    if load = '0' then
      datac := data;

    elsif rising_edge(clk) then
      if enable = '0' then
        if downUp = '0' then --count down
          if datac = "0000" then
            datac := "1001";
          else
            datac := datac - 1;
          end if;
        elsif downUp = '1' then -- count up
          if datac = "1001" then
            datac := "0000";
          else
            datac := datac + 1;
          end if;
        end if;
      end if;
    end if;

    if (datac = "1001" AND downUp = '1')
      OR (datac = "0000" AND downUp = '0') then
      maxMin <= '1';
      if clk = '0' then
        rippleClock <= '0';
      else
        rippleClock <= '1';
      end if;
    end if;
  end process;
end;
```

```

        else
            maxMin <= '0';
            rippleClock <= '1';
        end if;
        Q <= data;
    end process;
end Behavioral;

```

Redenering

Indien load laag is wordt een getal ingeladen, anders wordt er op- of afgeteld.
 Tellen gebeurt enkel op de stijgende flank van de klok en als enable laag is.
 Wanneer de minimale of maximale waarde bereikt wordt, wordt er gereset.
 Anders is het een simpele + of – operatie.

Testbench

```

architecture Behavioral of counter_tb is
    COMPONENT counter
        PORT(
            clk : in  STD_LOGIC;
            load : IN  std_logic;
            enable : in  STD_LOGIC;
            Q : out std_logic_vector(3 downto 0);
            data : IN  std_logic_vector(3 downto 0);
            downUp : IN  std_logic;
            segmentr : OUT std_logic_vector(7 downto 0);
            rippleClock : out std_logic;
            maxMin : out std_logic
        );
    END COMPONENT;
-- in
signal clk : std_logic := '0';
signal data : std_logic_vector(3 downto 0) := "0100";
signal enable : std_logic:= '0';
signal downUp : std_logic:= '1';
signal load : std_logic:= '0';
-- out
signal Q : std_logic_vector(3 downto 0) := "0000";
signal maxMin : std_logic:= '0';
signal rippleClock : std_logic:= '1';

constant clk_period : time := 100 ns;

begin
    uut: counter PORT MAP (
        clk => clk,
        enable => enable,
        data => data,
        downUp => downUp,
        load => load,
        maxMin => maxMin,
        rippleClock => rippleClock,
        Q => Q
    );
    clk_process :process
    begin
        clk <= '0';
        wait for clk_period/2;
        clk <= '1';
    end process;
end;

```


```

        wait for clk_period/2;
    end process;

    stim_proc: process
    begin
        wait for 125ns;
        load <= '1';
    end process;
end Behavioral;


```

Behavioral simulatie

 

Figuur 16: Behavioral labo3 deel1

Post implementation timing simulatie

 


Figuur 17: PIT labo3 deel1

Maximale werkfrequentie

We zien op figuur 17 dat er een vertraging is van 7.194ns -> $1/(7.194\text{ns}) = 139.005\text{MHz}$.

Resources

Resource	Utilization	Available	Utilization %
LUT	20	20800	0.10
FF	12	41600	0.03
IO	22	106	20.75

 

Figuur 18: Resources

Commentaar

Uit de testbench is af te leiden dat de werking van de vhdl-beschrijving correct is.

Deel 2: Testen op FPGA-bord

Opgave

Aangepaste versie om de counter te laten werken op het FPGA-board.

VHDL beschrijving

```
entity counter is
  Port ( enable : IN std_logic;
        load : IN std_logic;
        clk : in STD_LOGIC;
        downUp : IN std_logic;
        Q : OUT std_logic_vector(3 downto 0);
        segmentr : OUT std_logic_vector(7 downto 0);
        rippleClock : out std_logic;
        maxMin : out std_logic;
        data : IN std_logic_vector(3 downto 0));
end counter;

architecture Behavioral of counter is
  signal workClk : std_logic := '0';
begin
  makeClk: process(clk)
    variable a : integer range 0 to 100000000 := 0;
  begin
    if rising_edge(clk) then
      a:=a+1;
      if a = 100000000/2 then
        workClk <= NOT workClk; -- 1 sec
        a:=0;
      end if;
    end if;
  end process makeClk;

  count: process(workClk,load)
    VARIABLE datac : std_logic_vector(3 downto 0);
  begin
    if load = '0' then
      datac := data;

    elsif rising_edge(workClk) then
      if enable = '0' then -- inverted
        if downUp = '0' then --count down
          if datac = "0000" then
            datac := "1001";
          else
            datac := datac - 1;
          end if;
        elsif downUp = '1' then -- count up
          if datac = "1001" then
            datac := "0000";
          else
            datac := datac + 1;
          end if;
        end if;
      end if;
    end if;
  end process count;
end architecture Behavioral;
```

```

if (datac = "1001" AND downUp = '1')
    OR (datac = "0000" AND downUp = '0') then
    maxMin <= '1';
    if clk = '0' then
        rippleClock <= '0';
    else
        rippleClock <= '1';
    end if;
else
    maxMin <= '0';
    rippleClock <= '1';
end if;
Q <= datac;

case datac is

    when "0000" => segmentr <= "00000011"; -- abcdefgp
    when "0001" => segmentr <= "10011111";
    when "0010" => segmentr <= "00100101"; -- |-a-|
    when "0011" => segmentr <= "00001101"; -- f b
    when "0100" => segmentr <= "10011001"; -- |-g-|
    when "0101" => segmentr <= "01001001"; -- e c
    when "0110" => segmentr <= "11000001"; -- |-d-|
    when "0111" => segmentr <= "00011111";
    when "1000" => segmentr <= "00000001";
    when "1001" => segmentr <= "00011001";
    when others => segmentr <= "11111111";

end case;
end process count;
end Behavioral;

```

Redenering

Idem als deel 1.

Commentaar

Idem als deel 1.

Lab 4: LCD aansturen

Deel 1: RGB-blok ontwerpen en simuleren

Opgave

Ontwerp het blok RGB om een volledig scherm met één kleur te vullen. Simuleer eerst dit blok en pas als de werking volledig correct is, implementeer je dit in de LCDcontroller.

Volgende gegevens zijn gegeven (Figuur 19):

Horizontale timing (line):


Scanline part	Pixels	Time (μ s)
Visible area	800	20
Front porch	40	1
Sync pulse	128	3.2
Back porch	88	2.2
Whole line	1056	26.4

Polarity of horizontal pulse is positive

Verical timing (frame):

Frame part	Lines	Time (ms)
Visible area	600	15.84
Front porch	1	0.0264
Sync pulse	4	0.1056
Back porch	23	0.6072
Whole line	628	16.579

Polarity of vertical pulse is positive

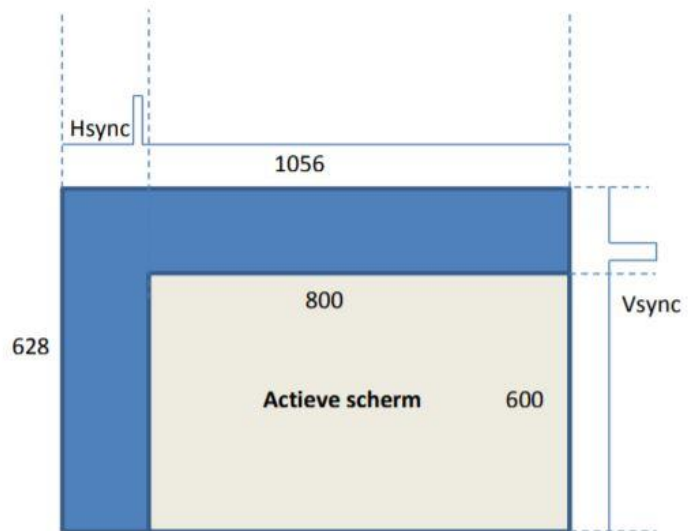

Figuur 19: Schema LCD

VHDL-beschrijving

LCD:

```
library IEEE;
use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;

ENTITY LCD IS
    PORT(
        clk100mhz : IN std_logic;
        vgaRed     : OUT std_logic_vector(3 DOWNTO 0);
        vgaGreen   : OUT std_logic_vector(3 DOWNTO 0);
        vgaBlue    : OUT std_logic_vector(3 DOWNTO 0);
        reset      : IN std_logic;
        locked     : OUT std_logic;
        Hsync, Vsync : OUT std_logic);
END LCD;

architecture Behavioral of LCD is

    component CLKgen is
        Port ( CLK100mhz : IN STD_LOGIC;
              reset      : IN STD_LOGIC;
              locked     : OUT STD_LOGIC;
              CLK40mhz   : OUT STD_LOGIC);
    end component;
```

```

component RGB is
    PORT(pixelclk      : IN  std_logic;
          vgaRed        : OUT std_logic_vector(3 DOWNTO 0);
          vgaGreen      : OUT std_logic_vector(3 DOWNTO 0);
          vgaBlue       : OUT std_logic_vector(3 DOWNTO 0);
          reset         : in  std_logic;
          Hsync, Vsync  : OUT std_logic);
end component;

signal pixelclk: std_logic;

begin

u1: CLKGen port map(CLK100mhz,reset,locked,pixelclk);

U2: RGB port map(pixelclk,vgaRed,vgaGreen,vgaBlue,reset,Hsync, Vsync);

end Behavioral;

RGB:

library IEEE;
use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;

entity RGB is
    Port ( reset : in  STD_LOGIC;           -- system Reset
          pixelclk      : IN  std_logic;
          vgaRed        : OUT std_logic_vector(3 DOWNTO 0);
          vgaGreen      : OUT std_logic_vector(3 DOWNTO 0);
          vgaBlue       : OUT std_logic_vector(3 DOWNTO 0);
          Hsync, Vsync  : OUT std_logic);
end RGB;

architecture Behavioral of RGB is
    constant innerCol : integer := 800;
    constant innerRow : integer := 600;
    constant horizontalBlanking : integer := 256;
    constant verticalBlanking : integer := 28;
    constant totalRow : integer := innerRow + verticalBlanking;
    constant totalCol : integer := innerCol + horizontalBlanking;

    begin
    process(reset, pixelclk)
        variable col : integer range 0 to totalCol := 0;
        variable row : integer range 0 to totalRow := 0;
        begin
        if reset = '1' then
            col := 0;
            row := 0;
        elsif rising_edge(pixelclk) then
            col := col + 1;
            if col = totalCol then
                col := 0;
                row := row + 1;
                if row = totalRow then
                    row := 0;
                end if;
            end if;
        end if;
    end process;

```

```

        end if;
    end if;

    if col > 39 and col < 128 + 40 then
        Hsync <= '1';
    else
        Hsync <= '0';
    end if;

    if row > 0 and row < 4 + 1 then
        Vsync <= '1';
    else
        Vsync <= '0';
    end if;


    if col > horizontalBlanking and row > verticalBlanking then
        vgaRed <= (others => '1');
        vgaGreen <= (others => '0');
        vgaBlue <= (others => '0');
    else
        vgaRed <= (others => '0');
        vgaGreen <= (others => '0');
        vgaBlue <= (others => '0');
    end if;

end process;
end Behavioral;

```

Redenering + blokschema

In het synchrone deel gaan we over het hele scherm heen. Als we het hele scherm hebben overlopen beginnen we weer opnieuw. Daarnaast moeten de Hsync en Vsync hoog of laag worden bij de juiste kolommen en rijen. Uiteindelijk moet het scherm rood worden en dit gebeurt enkel in het zichtbare gebied, buiten het zichtbare gebied is het zwart.

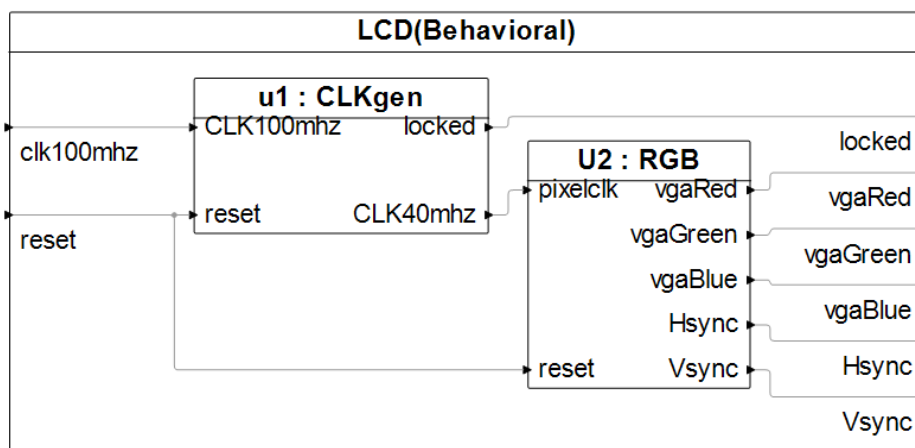

Figuur 20: Blokschema

Testbench

```

library IEEE;
use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;

entity LCD1_tb is

```

```

end LCD1_tb;

architecture Behavioral of LCD1_tb is
  COMPONENT LCD1
    PORT(
      reset : in STD_LOGIC;
      pixelclk : IN std_logic;
      vgaRed : OUT std_logic_vector(3 DOWNTO 0);
      vgaGreen : OUT std_logic_vector(3 DOWNTO 0);
      vgaBlue : OUT std_logic_vector(3 DOWNTO 0);
      Hsync, Vsync : OUT std_logic
    );
  END COMPONENT;

  -- in
  signal pixelclk : std_logic := '0';
  signal reset : std_logic := '0';

  -- out
  signal vgaRed : std_logic_vector(3 downto 0) := "0000";
  signal vgaGreen : std_logic_vector(3 downto 0) := "0000";
  signal vgaBlue : std_logic_vector(3 downto 0) := "0000";
  signal Hsync : std_logic := '0';
  signal Vsync : std_logic := '0';


  constant clk_period : time := 10 ns;

begin
  uut: LCD1 PORT MAP (
    reset => reset,
    pixelclk => pixelclk,
    vgaRed => vgaRed,
    vgaGreen => vgaGreen,
    vgaBlue => vgaBlue,
    Hsync => Hsync,
    Vsync => Vsync
  );

  clk_process : process
  begin
    pixelclk <= '0';
    wait for clk_period/2;
    pixelclk <= '1';
    wait for clk_period/2;
  end process;
end Behavioral;

```

Behavioral simulation

 

Figuur 21: Behavioral Simulation

Commentaar

De bewerkingen moeten nauwkeurig opgevolgd worden zodat de juiste pixel aangesproken wordt.

De waarden r g en b toekennen gebeurtt asynchroon.

Hsync wordt gebruikt om de kolommen bij te houden en Vsync is om terug te keren naar het begin om een nieuwe frame te maken.

De blanking is er omdat de resolutie van het scherm lager ligt dan de beschikbare resolutie. Dit is handig omdat zo alle kleinere resoluties makkelijk kunnen gebruikt worden.

Deel 2: Kleur instellen met schakelaars

Opgave

Idem als opgave 1 maar het kleur stellen we nu in met 4 schakelaars. Hierdoor zijn er 16 kleurmogelijkheden.

VHDL-beschrijving

```
library IEEE;
use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;

entity RGB is
    Port ( reset : in  STD_LOGIC;          -- system Reset
          pixelclk : in  std_logic;
          sw       : in  std_logic_vector(3 downto 0);
          vgaRed   : out std_logic_vector(3 downto 0);
          vgaGreen : out std_logic_vector(3 downto 0);
          vgaBlue  : out std_logic_vector(3 downto 0);
          Hsync, Vsync : out std_logic);
end RGB;

architecture Behavioral of RGB is
    constant innerCol : integer := 800;
    constant innerRow : integer := 600;
    constant horizontalBlanking : integer := 256;
    constant verticalBlanking : integer := 28;
    constant totalRow : integer := innerRow + verticalBlanking;
    constant totalCol : integer := innerCol + horizontalBlanking;

begin
    process(reset, pixelclk)
        variable col : integer range 0 to totalCol := 0;
        variable row : integer range 0 to totalRow := 0;
        begin
            if reset = '1' then
                col := 0;
                row := 0;
            elsif rising_edge(pixelclk) then
                col := col + 1;
                if col = totalCol then
                    col := 0;
                    row := row + 1;
                    if row = totalRow then
                        row := 0;
                    end if;
                end if;
            end if;

            if col > 39 and col < 128 + 40 then
                Hsync <= '1';
            else
                Hsync <= '0';
            end if;

            if row > 0 and row < 4 + 1 then
                Vsync <= '1';
            else
                Vsync <= '0';
            end if;
        end
    end process
```

```


if col > horizontalBlanking and row > verticalBlanking then
    vgaRed <= sw;
    vgaGreen <= sw;
    vgaBlue <= sw;
else
    vgaRed <= (others => '0');
    vgaGreen <= (others => '0');
    vgaBlue <= (others => '0');
end if;

end process;
end Behavioral;

```

Redenering + blokschema

Met de vector sw stellen we de waardes in van de kleuren. We kunnen hier met 4 schakelaars 16 mogelijke grijswaardes instellen. Dit loopt van zwart tot wit (0000 tot 1111).

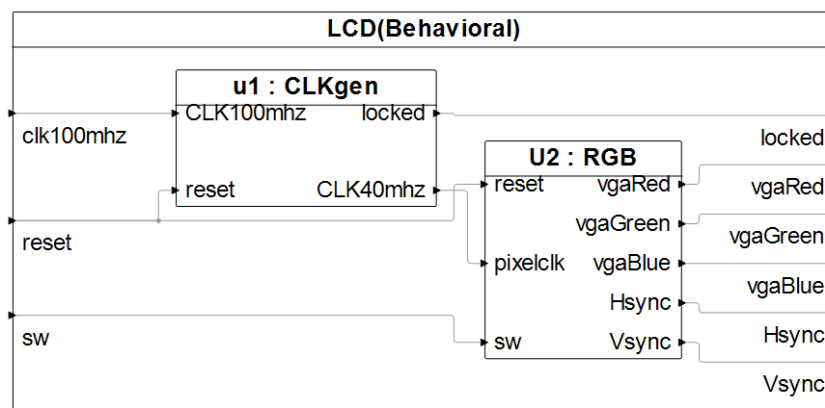

Figuur 22: Blokschema

Commentaar

Dit is een zeer kleine aanpassing daar de switches standaard al een toestand zullen hebben.

Deel 3: Kleurbalken

Opgave

Genereer kleurbalken volgens onderstaand voorbeeld. Ontwerp jouw VHDL-model zodanig dat met een minimum aan code-aanpassing de breedte van de kleurbalken kan ingesteld worden.



Figuur 23: Te bekomen op LCD

VHDL-beschrijving

```
library IEEE;
use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;
use IEEE.STD_LOGIC_UNSIGNED.ALL;

entity RGB is
    Port ( reset : in  STD_LOGIC;          -- system Reset
          pixelclk : IN  std_logic;
          vgaRed    : OUT std_logic_vector(3 DOWNTO 0);
          vgaGreen  : OUT std_logic_vector(3 DOWNTO 0);
          vgaBlue   : OUT std_logic_vector(3 DOWNTO 0);
          Hsync, Vsync : OUT std_logic);
end RGB;

architecture Behavioral of RGB is
    constant innerCol : integer := 800;
    constant innerRow : integer := 600;
    constant horizontalBlanking : integer := 256;
    constant verticalBlanking : integer := 28;
    constant totalRow : integer := innerRow + verticalBlanking;
    constant totalCol : integer := innerCol + horizontalBlanking;
    constant stripes : integer := 20;
    constant width : integer := innerCol / stripes;
    constant colors : integer := 8;

begin
    process(reset, pixelclk)
        variable col : integer range 0 to totalCol := 0;
        variable row : integer range 0 to totalRow := 0;
        variable currentStripe : integer range 0 to colors := 0;
        variable currentWidth : integer range 0 to width + 1 := 0;

        begin
            if reset = '1' then
                col := 0;
                row := 0;
                currentStripe := 0;
                currentWidth := 0;
            end if;
        end process;
    end architecture;
```

```

elseif rising_edge(pixelclk) then
    col := col + 1;
    if col = totalCol then
        col := 0;
        row := row + 1;
        currentWidth := 0;
        currentStripe := 0;
        if row = totalRow then
            row := 0;
        end if;
    end if;

    if col > horizontalBlanking and row > verticalBlanking then
        currentWidth := currentWidth + 1;
        if currentWidth = width + 1 then
            currentWidth := 1;
            currentStripe := currentStripe + 1;
            if currentStripe = colors then
                currentStripe := 0;
            end if;
        end if;
    end if;
end if;

if col > 39 and col < 128 + 40 then
    Hsync <= '1';
else
    Hsync <= '0';
end if;
if row > 0 and row < 4 + 1 then
    Vsync <= '1';
else
    Vsync <= '0';
end if;

if col > horizontalBlanking and row > verticalBlanking then
    case currentStripe is
        when 0 => vgaRed <= (others => '1');
                    vgaGreen <= (others => '0');
                    vgaBlue <= (others => '1');
        when 1 => vgaRed <= (others => '0');
                    vgaGreen <= (others => '0');
                    vgaBlue <= (others => '1');
        when 2 => vgaRed <= (others => '1');
                    vgaGreen <= (others => '1');
                    vgaBlue <= (others => '0');
        when 3 => vgaRed <= (others => '0');
                    vgaGreen <= (others => '1');
                    vgaBlue <= (others => '0');
        when 4 => vgaRed <= (others => '1');
                    vgaGreen <= (others => '0');
                    vgaBlue <= (others => '0');
        when 5 => vgaRed <= (others => '0');
                    vgaGreen <= (others => '0');
                    vgaBlue <= (others => '0');
        when 6 => vgaRed <= (others => '1');
                    vgaGreen <= (others => '1');
                    vgaBlue <= (others => '1');
        when 7 => vgaRed <= (others => '0');
    end case;
end if;

```

```

vgaGreen <= (others => '1');
vgaBlue <= (others => '1');
when others => vgaRed <= (others => '0');
vgaGreen <= (others => '0');
vgaBlue <= (others => '0');


end case;

else
vgaRed <= (others => '0');
vgaGreen <= (others => '0');
vgaBlue <= (others => '0');
end if;
end process;
end Behavioral;

```

Redenering + blokschema

Aan de hand van currentStripe wordt de kleur bepaald. Aan de hand van currentWidth weten we wanneer het volgende kleur moet worden weergegeven. Als currentWidth aantoont dat er een nieuwe kleur moet verschijnen (als deze gelijk is aan width) zal currentWidth herbeginnen bij 1 en zal currentStripe zorgen voor de volgende kleur. De rest is gelijkaardig als vorige delen.

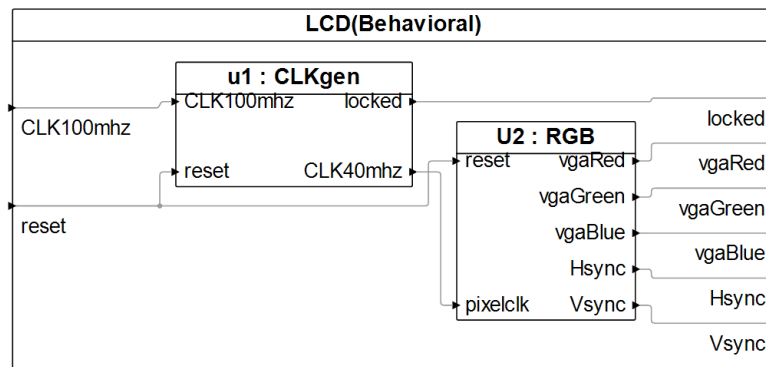

Figuur 24: Blokschema

Commentaar

We hebben hier redelijk veel problemen gehad. we kwamen tot de conclusie dat het synchrone en asynchrone deel niet los stonden van elkaar en dat de connector niet goed bevestigd was. Na dit thuis in C# te coderen en de juiste werking te bevestigen werd deze in vhdl omgezet en werkte de implementatie.

We besluiten dat de waardes correct opgegeven moeten zijn en dat synchroon en asynchrone splitsing nauwkeurig moet gebeuren.

Deel 4: Animatie

Opgave

Ontwerp een unieke animatie. Je mag hier vrij kiezen maar de animatie moet verschillend zijn van de andere groepen en verschillend van de animaties van vorig jaar.

VHDL-beschrijving

```
library IEEE;
use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;
use IEEE.STD_LOGIC_UNSIGNED.ALL;

entity RGB is
    Port ( reset : in  STD_LOGIC;          -- system Reset
          pixelclk : IN  std_logic;
          vgaRed    : OUT std_logic_vector(3 DOWNTO 0);
          vgaGreen  : OUT std_logic_vector(3 DOWNTO 0);
          vgaBlue   : OUT std_logic_vector(3 DOWNTO 0);
          Hsync, Vsync : OUT std_logic);
end RGB;

architecture Behavioral of RGB is
    constant innerCol : integer := 800;
    constant innerRow : integer := 600;
    constant horizontalBlanking : integer := 256;
    constant verticalBlanking : integer := 28;
    constant totalRow : integer := innerRow + verticalBlanking;
    constant totalCol : integer := innerCol + horizontalBlanking;
    constant width : integer := innerCol/20;
    constant height : integer := innerRow/8;

    signal LR: boolean := false;

begin
    process(reset, pixelclk)
        variable col : integer range 0 to totalCol := 0;
        variable row : integer range 0 to totalRow := 0;
        variable xShift : integer range 0 to innerCol := 0;
        variable yShift : integer range 0 to height := 0;

        variable draw : integer range 0 to 1:= 0;

    begin
        if reset = '1' then
            col := 0;
            row := 0;
            xShift := 0;
            yShift := 0;
            LR <= false;
            draw := 0;
        elsif rising_edge(pixelclk) then
            col := col + 1;
            if col = totalCol then
                col := 0;
                row := row + 1;
                yShift := yShift + 1;

            end if;
            if row = totalRow then
                row := 0;
            end if;
        end if;
    end process;
end RGB;
```

```

        xShift := xShift + 1;
    end if;
    if xShift = innerCol then
        xShift := 0;
    end if;
    if yShift = height then
        yShift := 0;
        LR <= not(LR);
    end if;
end if;

if col > 39 and col < 128 + 40 then
    Hsync <= '1';
else
    Hsync <= '0';
end if;

if row > 0 and row < 4 + 1 then
    Vsync <= '1';
else
    Vsync <= '0';
end if;

if col > xShift + horizontalBlanking
    and col < xShift + width + horizontalBlanking
    and LR = false then
    draw := 1;
elsif col < totalCol - xShift
    and col > totalCol - xShift - width
    and LR = true then
    draw := 1;
else draw := 0;
end if;

if col > horizontalBlanking and row > verticalBlanking then
    case draw is
        when 1 => vgaRed <= (others => '1');
                    vgaGreen <= (others => '1');
                    vgaBlue <= (others => '1');

        when others => vgaRed <= (others => '0');
                        vgaGreen <= (others => '0');
                        vgaBlue <= (others => '0');

    end case;
else
    vgaRed <= (others => '0');
    vgaGreen <= (others => '0');
    vgaBlue <= (others => '0');
end if;

end process;
end Behavioral;


```

Redenering + blokschema

Onze animatie bestaat uit een reeks blokjes die van links naar rechts bewegen en een reeks blokjes die van links naar rechts bewegen. Er wordt per blokje gewitched tussen de linker en rechterzijde van het scherm. De blokjes gaan ook van onder naar boven.

Hiervoor houden we een paar variabelen bij:

- xShift: hoeveel we het blokje opschuiven
- yShift: hoeveel rijen van het huidige blokje reeds getekend is
- LR: links of rechts van het scherm
- Draw: wordt de huidige pixel gekleurd of niet

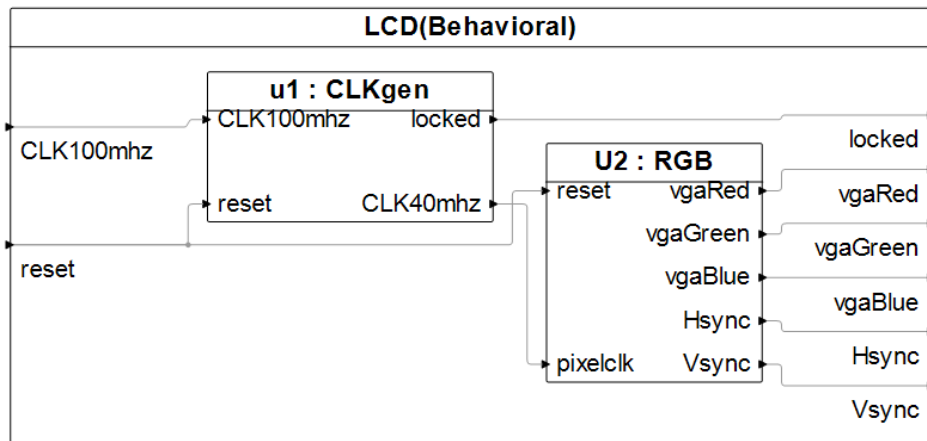

Figuur 25: Blokschema

Commentaar

Animatie werkte op het bordje.

Deel 5: Sound-blok

Opgave

Ontwerp een extra VHDL-blok sound.vhd om geluid aan je animatie toe te voegen.

VHDL-beschrijving

```
library IEEE;
use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;
use IEEE.STD_LOGIC_UNSIGNED.ALL;

entity RGB is
    Port(reset      : in  STD_LOGIC;  -- system Reset
          pixelclk   : in  std_logic;
          vgaRed      : out std_logic_vector(3 downto 0);
          vgaGreen    : out std_logic_vector(3 downto 0);
          vgaBlue     : out std_logic_vector(3 downto 0);
          Hsync, Vsync : out std_logic;
          JB          : out std_logic_vector(5 downto 0));
end RGB;

architecture Behavioral of RGB is
    constant innerCol      : integer := 800;
    constant innerRow      : integer := 600;
    constant horizontalBlanking : integer := 256;
    constant verticalBlanking  : integer := 28;
    constant totalRow       : integer := innerRow + verticalBlanking;
    constant totalCol       : integer := innerCol + horizontalBlanking;
    constant width          : integer := innerCol/20;
    constant height         : integer := innerRow/8;

    signal LR      : boolean := false;
    signal horn    : boolean := false;
    signal count   : boolean := false;

begin
    sound : process(reset, pixelclk)
        variable counter : integer range 0 to 640000 := 0;
    begin
        if reset = '1' then
            counter := 0;
            horn    <= false;
        elsif rising_edge(pixelclk) then
            counter := counter + 1;
            if count then
                if counter = 160000 then
                    horn <= not horn;
                else
                    if counter >= 320000 then
                        horn    <= not horn;
                        counter := 0;
                    end if;
                end if;
            end if;
        else
            if counter = 320000 then
                horn <= not horn;
            else
                if counter >= 640000 then
                    horn    <= not horn;
                end if;
            end if;
        end if;
    end process;
end;
```

```

        counter := 0;
    end if;
end if;
end if;
if horn then
    JB <= "111111";
else
    JB <= "000000";
end if;
end if;
end process sound;

rgb : process(reset, pixelclk, LR)
    variable col      : integer range 0 to totalCol := 0;
    variable row      : integer range 0 to totalRow := 0;
    variable xShift   : integer range 0 to innerCol := 0;
    variable yShift   : integer range 0 to height   := 0;
    variable draw     : integer range 0 to 1       := 0;

begin
    if reset = '1' then
        count <= false;
        col   := 0;
        row   := 0;
        xShift := 0;
        yShift := 0;
        LR    <= false;
        draw  := 0;
    elsif rising_edge(pixelclk) then
        col := col + 1;
        if col = totalCol then
            col   := 0;
            row   := row + 1;
            yShift := yShift + 1;

            end if;
            if row = totalRow then
                row   := 0;
                xShift := xShift + 1;
            end if;
            if xShift = innerCol then
                xShift := 0;
            end if;
            if yShift = height then
                yShift := 0;
                LR    <= not (LR);
            end if;
        end if;

        if col > 39 and col < 128 + 40 then
            Hsync <= '1';
        else
            Hsync <= '0';
        end if;

        if row > 0 and row < 4 + 1 then
            Vsync <= '1';
        else
            Vsync <= '0';
        end if;
    end if;
end process;

```

```

end if;

if xShift > innercol/2 then
    count <= true;
else count <= false;
end if;

if col > xShift + horizontalBlanking
    and col < xShift + width + horizontalBlanking
    and LR = false then
    draw := 1;
elsif col < totalCol - xShift
    and col > totalCol - xShift - width
    and LR = true then
    draw := 1;
else
    draw := 0;
end if;

if col > horizontalBlanking and row > verticalBlanking then
    case draw is
        when 1 => vgaRed    <= (others => '1');
                vgaGreen  <= (others => '1');
                vgaBlue   <= (others => '1');


                when others => vgaRed    <= (others => '0');
                vgaGreen  <= (others => '0');
                vgaBlue   <= (others => '0');
    end case;
else
    vgaRed    <= (others => '0');
    vgaGreen  <= (others => '0');
    vgaBlue   <= (others => '0');
end if;
end process rgb;
end Behavioral;

```


Redenering + blokschema

We switchen tussen pitch van geluid wanneer we overgaan van het linker gedeelte van het scherm naar het rechtergedeelte. Dit doen we door een proces "sound" te maken die aangeroepen wordt wanneer pixelklok en reset aangeroepen wordt.

Door tijdsgebrek hebben we dit niet zeer complex gemaakt. We doen een standaard overgang door een andere frequentie aan te nemen. Hier gebeurt dit synchroon omdat we de horn synchroon aanmaken, deden we dit asynchroon kregen we niet de verwachte resultaten.

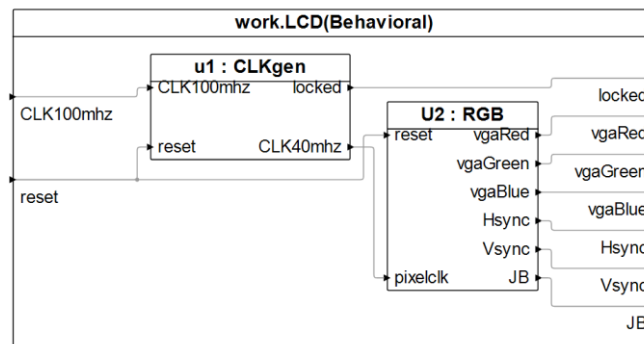

Figuur 26: Blokschema

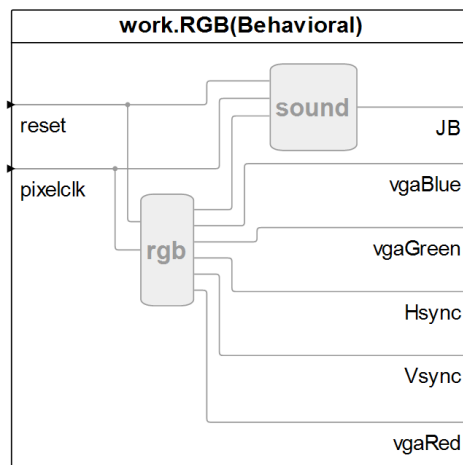

Figuur 27: Blokschema 2

Commentaar

Op figuur 27 zien we duidelijk dat er een 2^{de} blok **sound** is die los staat van het **rgb**-blok.

Deel 6: Kleurenfoto

Opgave

Neem een kleurenfoto naar keuze, reduceer de resolutie tot 300 op 200, laad de foto in BRAM van de FPGA en plaats die op het LCD-scherm.

VHDL-beschrijving

```
library IEEE;
use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;
use IEEE.STD_LOGIC_UNSIGNED.ALL;

entity RGB is
    Port ( reset : in  STD_LOGIC;          -- system Reset
          pixelclk : IN  std_logic;
          sw       : IN  std_logic_vector(3 DOWNTO 0);
          vgaRed   : OUT std_logic_vector(3 DOWNTO 0);
          vgaGreen : OUT std_logic_vector(3 DOWNTO 0);
          vgaBlue  : OUT std_logic_vector(3 DOWNTO 0);
          Hsync, Vsync : OUT std_logic;
          adres    : OUT STD_LOGIC_VECTOR(15 DOWNTO 0)
        );
end RGB;

architecture Behavioral of RGB is
    constant innerCol : integer := 800;
    constant innerRow : integer := 600;
    constant horizontalBlanking : integer := 256;
    constant verticalBlanking : integer := 28;
    constant totalRow : integer := innerRow + verticalBlanking;
    constant totalCol : integer := innerCol + horizontalBlanking;
    constant width : integer := 300; --breedte foto
    constant height : integer := 200; --hoogte foto

    component blk_mem_gen_0 is
    port(
        clka : IN STD_LOGIC;
        ena : IN STD_LOGIC;
        wea : IN STD_LOGIC_VECTOR(0 DOWNTO 0);
        addra : IN STD_LOGIC_VECTOR(15 DOWNTO 0);
        dina : IN STD_LOGIC_VECTOR(15 DOWNTO 0);
        douta : OUT STD_LOGIC_VECTOR(15 DOWNTO 0)
    );
end component;
    signal addra : std_logic_vector(15 downto 0);
    signal douta : std_logic_vector(15 downto 0);
begin
    u1: blk_mem_gen_0 port map
    (
        clka => pixelclk,
        ena => '1',
        wea => "0",
        addra => addra,
        dina => (others => '0'),
        douta => douta
    );
    process(reset, pixelclk)
        variable col : integer range 0 to totalCol := 0;
        variable row : integer range 0 to totalRow := 0;
        VARIABLE red : std_logic_vector(3 downto 0);
```

```

VARIABLE green : std_logic_vector(3 downto 0);
VARIABLE blue : std_logic_vector(3 downto 0);
VARIABLE adr : std_logic_vector(15 downto 0) := (others => '0');
variable draw : integer range 0 to 1:= 0;

begin
  if reset = '1' then
    col := 0;
    row := 0;
    adr := (others => '0');
    draw := 0;
  elsif rising_edge(pixelclk) then
    col := col + 1;
    if col = totalCol then
      col := 0;
      row := row + 1;
      if row = totalRow then
        row := 0;
      end if;
    end if;
  end if;

  if col > 39 and col < 128 + 40 then
    Hsync <= '1';
  else
    Hsync <= '0';
  end if;

  if row > 0 and row < 4 + 1 then
    Vsync <= '1';
    adr := (others => '0');
  else
    Vsync <= '0';
  end if;

  if col > horizontalBlanking and col < width then
    if row > verticalBlanking and row < height then
      draw := 1;
    else
      draw := 0;
    end if;
  else
    draw := 0;
  end if;

  if rising_edge(pixelclk) then
    if col > horizontalBlanking and row > verticalBlanking then
      case draw is
        when 1 => red := douta(11 downto 8);
                  green := douta(7 downto 4);
                  blue := douta(3 downto 0);
                  adr := adr+1;
        when others => red := (others => '0');
                  green := (others => '0');
                  blue := (others => '0');
      end case;
    else
      vgaRed <= (others => '0');
      vgaGreen <= (others => '0');
    end if;
  end if;
end;

```

```


        vgaBlue <= (others => '0');
    end if;
    vgaRed <= red;
    vgaGreen <= green;
    vgaBlue <= blue;
end if;

    vgaRed <= red;
    vgaGreen <= green;
    vgaBlue <= blue;
    addra <= adr;
    adres <= adr;
end process;
end Behavioral;

```

Redenering + blokschema

Er wordt een .coe-file ingeladen van een afbeelding met breedte 300 en hoogte 200 in een aparte BRAM-blok. Elke keer als er een pixel van de afbeelding moet verschijnen (i.e. linksboven), worden de kleuren van de .coe-file ingeladen (douta) en wordt het volgende adres aangewezen. Buiten de afbeeldingszone mag het adres niet verspringen en wordt zwart weergegeven.

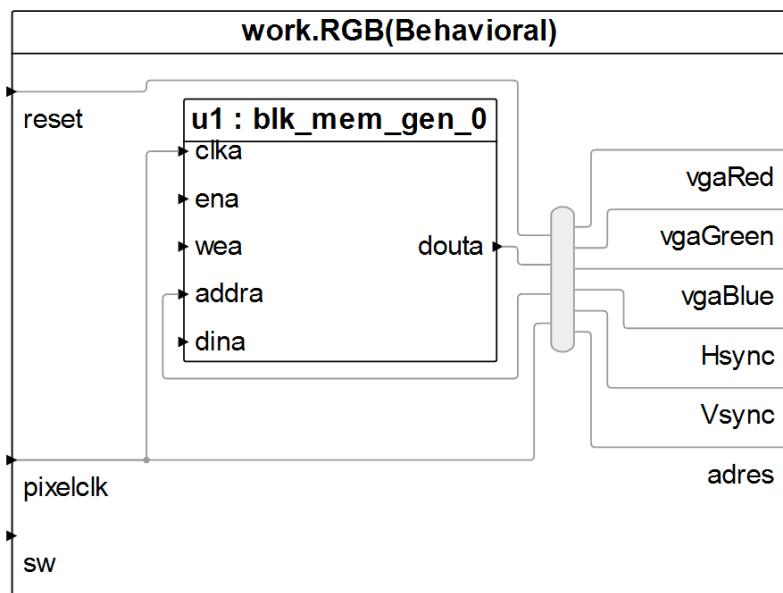

Figuur 28: Blokschema

Commentaar

Dit deel hebben we niet meer kunnen testen.

Lab 5: Extra Oefeningen

Oef 1 Vermenigvuldiger

VHDL-beschrijving

```
library IEEE;
use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;
use ieee.std_logic_unsigned.all;

entity vermenigvuldiger is
port
(
    A, B : IN STD_LOGIC_VECTOR(15 downto 0);
    res : OUT STD_LOGIC_VECTOR(31 downto 0);
    clk : IN STD_LOGIC
);
end entity;

architecture Behavioral of vermenigvuldiger is
constant AB_Bits : integer := 15; --aantal bits in A of B
constant res_Bits : integer := 31; --aantal bits in res
begin
process(A, B, clk)
    variable A_temp: STD_LOGIC_VECTOR(res_Bits downto 0);
    variable res_temp: STD_LOGIC_VECTOR(res_Bits downto 0);
    begin
        if rising_edge(clk) then
            A_temp := (others => '0');
            A_temp := A_temp + A;
            res_temp := (others => '0');
            for i in 0 to AB_Bits loop
                if B(i) = '1' then --als huidig bit = 1 -> optellen, anders 0
                    res_temp := res_temp + A_temp;
                end if;
                A_temp := A_temp(res_Bits-1 downto 0) & '0'; --opschuiven links
            end loop;
            res <= res_temp;
        end if;
    end process;
end Behavioral;
```

Testbench

```
library IEEE;
use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;
use ieee.std_logic_unsigned.all;

entity vermenigvuldiger_tb is
end vermenigvuldiger_tb;

architecture Behavioral of vermenigvuldiger_tb is
COMPONENT vermenigvuldiger
    Port ( clk : in STD_LOGIC;
          A, B : IN std_logic_vector(15 downto 0);
          res: OUT std_logic_vector(31 downto 0));
END COMPONENT;
--Inputs
signal clk : std_logic := '0';
```



```

signal A : std_logic_vector(15 downto 0) := (others => '0');
signal B : std_logic_vector(15 downto 0) := (others => '0');
--Outputs
signal res : std_logic_vector(31 downto 0) := (others => '0');
constant clk_period : time := 100 ns;
begin
  uut: vermenigvuldiger PORT MAP (
    clk => clk,
    A => A,
    B => B,
    res => res
  );
  -- Clock process definitions
  clk_process :process
  begin
    clk <= '0';
    wait for clk_period/2;
    clk <= '1';
    wait for clk_period/2;
  end process;
  stim_proc: process
  begin
    wait for 100 ns;
    A <= "0100100001010100";
    B <= "0100000100000101";
    wait;
  end process;
END;

```

Commentaar

De maximale bewerkingen zijn gelinkt aan de maximale frequentie.

Oef 2 Botsing

VHDL-beschrijving

```
library IEEE;
use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;

entity botsing is
    Port ( PC : in STD_LOGIC_VECTOR (31 downto 0);
          clk : in STD_LOGIC;
          bots : out STD_LOGIC);
end botsing;

architecture Behavioral of botsing is
begin
    process(clk)
        variable n : integer range 0 to 31;
    begin
        if rising_edge(clk) then
            n := 0;
            for i in PC'range loop
                if PC(i) = '1' then
                    n := n + 1;
                end if;
            end loop;
            end if;
            if(n <= 1) then
                bots <= '0';
            elsif (n > 1) then
                bots <= '1';
            end if;
        end process;

    end Behavioral;
```

Testbench

```
library IEEE;
use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;
use ieee.std_logic_unsigned.all;

entity botsing_tb is
end botsing_tb;

architecture Behavioral of botsing_tb is
    COMPONENT botsing
        Port ( PC : in STD_LOGIC_VECTOR (31 downto 0);
              clk : in STD_LOGIC;
              bots : out STD_LOGIC);
    END COMPONENT;
    --Inputs
    signal clk : std_logic := '0';
    signal PC : std_logic_vector(31 downto 0) := (others => '0');
    --Outputs
    signal bots : std_logic := '0';
    constant clk_period : time := 100 ns;
begin
    uut: botsing PORT MAP (
        clk => clk,
        bots => bots,
```

```

        PC => PC
    );
    -- Clock process definitions
clk_process :process
begin
    clk <= '0';
    wait for clk_period/2;
    clk <= '1';
    wait for clk_period/2;
end process;
stim_proc: process
begin
    wait for 100 ns;
    PC <= "01001000010101000100100001010100";
    wait for 100 ns;
    PC <= "00001000000000000000000000000000";
    wait for 100 ns;
    PC <= "0000000000000000000100000001000000";
    wait for 100 ns;
    PC <= (others => '0');
    wait;
end process;
END;

```

Besluit

Hier volgen een paar besluiten die ik doorheen de labos genomen heb.

- 1) Behavioral/functionele simulatie = puur vhdl code, geen hardware, geen vertragingen.
- 2) Post-route simulatie = simulatie met vertraging die je krijgt door de fpga.
- 3) Synchron versus asynchroon deel van de code is zeer belangrijk, niet alles synchron zetten door geheugenwerking maar ook niet alles asynchroon doen.
- 4) Best een maximale waarde toekennen wanneer je variabelen aanmaakt, anders heb je een overschot aan resources die nooit gebruikt zullen worden.
- 5) De maximale frequentie ligt tussen 100 en 200MHz.
- 6) Een proces wordt opgeroepen wanneer 1 van de signalen uit de sensitivitylist verandert.

Besluiten na het maken van de labos:

Veel code die ik doorheen de labos gemaakt heb zou ik veel efficiënter kunnen maken. Maar dit is de bedoeling van het labo, je leert bij en geleidelijk aan begrijp je hoe je het best vhdl opstelt.